



齐工大老学长Z:0071584420

图6

图7

图8

图130




六.

1) 直流通路

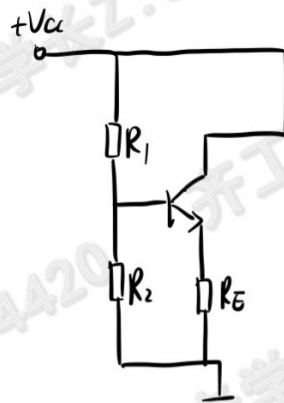

交流通路

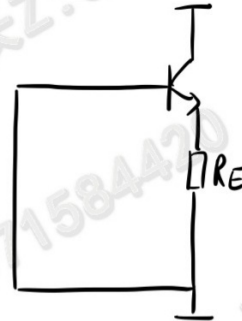




2) 可以满足

3) 电压反馈式

$$f_o \approx \frac{1}{2\pi \sqrt{C(L_1 + L_2 + 2M)}}$$



四

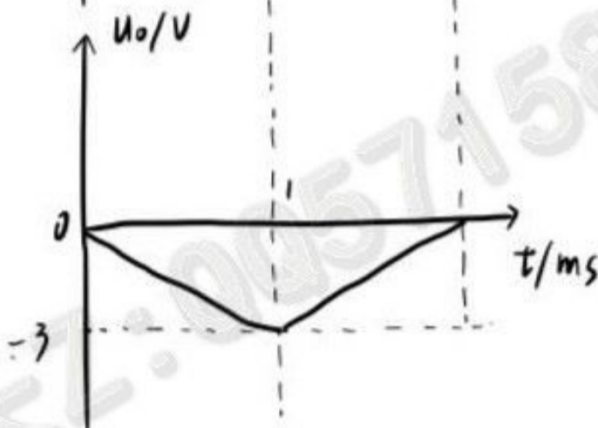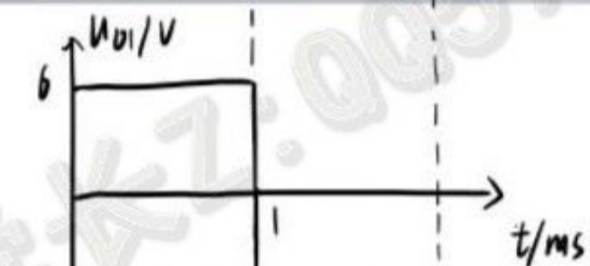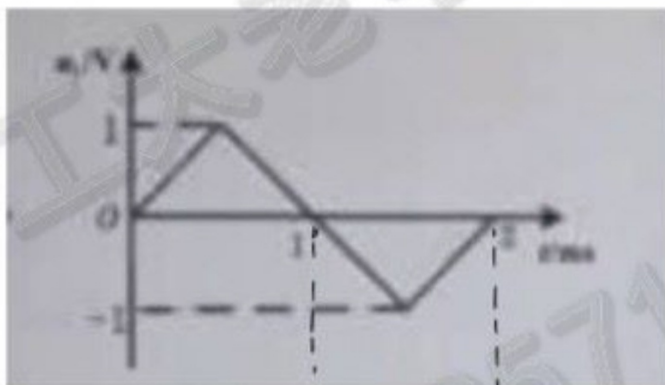


[查看原图\(38.68KB\)](#)



三.

解: (1) 有流通路

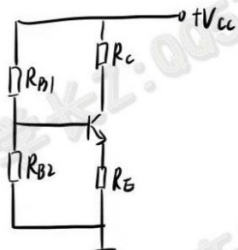


$$U_{BQ} = V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 12 \times \frac{5}{25 + 5} = 2V$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E} = \frac{2 - 0.7}{1.3} = 1mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{1}{100} = 10\mu A$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot (R_C + R_E) \\ = 12 - 1 \times (5 + 1.3) = 5.7V$$

(2)

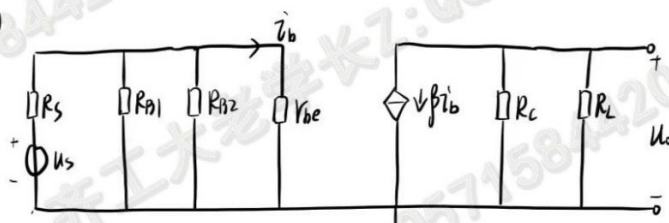

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 200 + (1 + 100) \frac{26}{1} = 2.8 k\Omega$$

$$R_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{be} \approx 1.67 k\Omega$$

$$R_o = R_C = 5 k\Omega$$

$$A_u = -\beta \frac{R_C \parallel R_L}{r_{be}} = -100 \times \frac{5 \parallel 5}{2.8} \approx -89$$

查看原图(144.15KB)



八.

解: (1) $U_0 = 1.2 U_z = 1.2 \times 10V = 12V$

(2) $U_0 = 0.9 U_z = 0.9 \times 10V = 9V$

(3) $U_0 = 1.5 U_z = 1.5 \times 10V = 15V$

(4) $U_0 = 0.45 U_z = 0.45 \times 10V = 4.5V$

[查看原图\(79.46KB\)](#)



七、

(1) 使 V_{T1}, V_{T2} 处于微导通状态, 消除交越失真

(2) 甲乙类

$$(3) P_{om} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(V_{cc} - |V_{ces1}|)^2}{R_L}$$
$$= \frac{1}{2} \times \frac{(12 - 2)^2}{10} = 5W$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{cc} - |V_{ces1}|}{V_{cc}} = \frac{\pi}{4} \times \frac{12 - 2}{12} \approx 65.4\%$$

$$(4) P_{om} = \frac{1}{2} \cdot \frac{5^2}{10} = 1.25W$$

查看原图(67.97KB)

8. 直接耦合放大电路产生零漂的主要原因是()。
- A. 采用直接耦合 B. 外界干扰源
- C. 电压放大倍数太大 D. 由温度变化而引起晶体管参数的变化
9. 欲将方波电压转化成为三角波电压, 应选用()。
- A. 开方运算电路 B. 乘方运算电路
- C. 积分运算电路 D. 微分运算电路
10. 直流稳压电源中的滤波电路属于()滤波电路。
- A. 低通 B. 高通
- C. 带通 D. 带阻

得分	
阅卷人	

三、(本题满分 18 分) 电路如图 3 所示, 已知 $V_{CC}=12V$, $R_{B1}=25k\Omega$, $R_{B2}=5k\Omega$, $R_E=1.3k\Omega$, $R_C=R_L=5k\Omega$, 晶体管 $\beta=100$, 基区体电阻 $r_{bb'}=200\Omega$, $U_{BEQ}=0.7V$ 。

- (1) 画出直流通路, 并估算静态工作点;
- (2) 画出微变等效电路, 并估算输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 和电压放大倍数 A_u 。

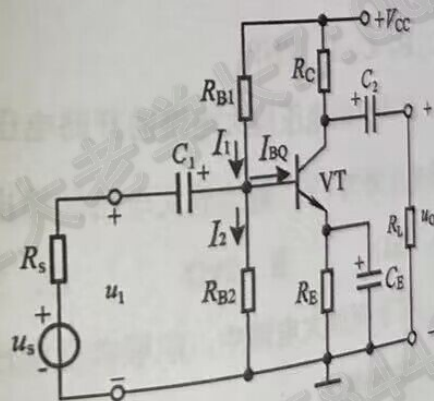



图 3







五、引入电压串联负反馈

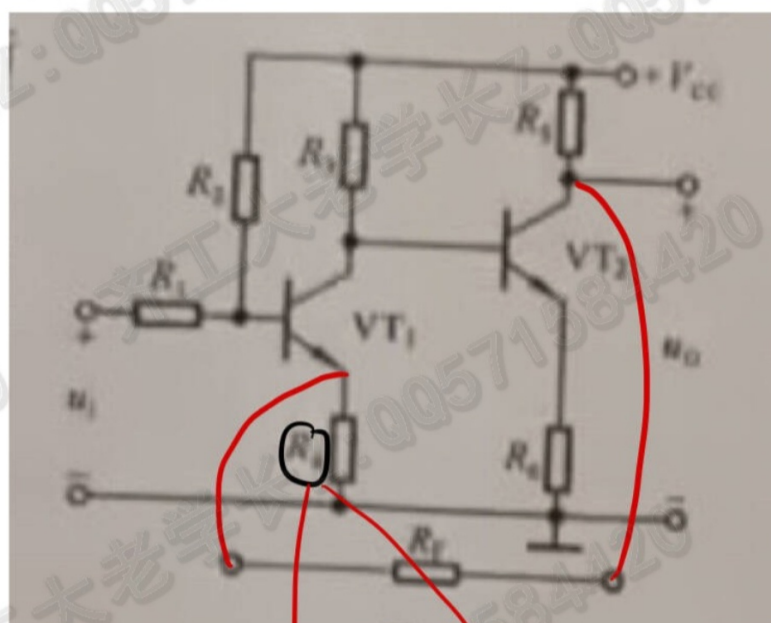

(2)

$$F = \frac{u_f}{u_o} = \frac{R_F}{R + R_F}$$

$$A_{uf} = \frac{1}{F} = 1 + \frac{R}{R_F}$$



四: (1) A_1 非线性区

A_2 线性区

(2) A_1 : 电压比较器

A_2 : 积分电路

$$13) \quad u_{o1} = \begin{cases} 6V & u_i > 0V \\ -6V & u_i < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} u_o &= -\frac{1}{R_1 C} \int u_i dt \\ &= -\frac{1}{2 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} \int u_i dt \\ &= -500 \int u_i dt \end{aligned}$$

查看原图(45.28KB)



(4) $P_{om} = \frac{1}{2} \frac{9^2}{10} = 1.25 W$

9:32:05

1-3 CCD

9:42:40

4-10ABCADCA

填空

- 1 自由电子 自由电子
- 2 2 -1.3
- 3 交越 甲乙
- 4 直接 阻容
- 5 20 50
- 6 反馈网络 选频网络
- 7 15 0.5

你撤回了一条消息

9:53:57

查看原图(49.53KB)

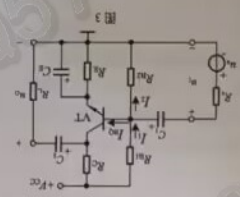


图 3

(1) 画出直流通路, 并估算静态工作点;

(2) 画出微变等效电路, 并估算输入电阻 R_i 和电压放大倍数 A_u .

$\beta = 100$, 基区体电阻 $r_{be} = 200\Omega$, $U_{BEQ} = 0.7V$.

$R_{B1} = 25k\Omega$, $R_{B2} = 5k\Omega$, $R_{B3} = 1.3k\Omega$, $R_{C1} = 5k\Omega$, $R_{C2} = 5k\Omega$, 晶体管

三、(本题满分 18 分) 电路如图 3 所示, 已知 $V_{CC} = 12V$,

- A. 低通
B. 高通
C. 带阻
D. 带阻

10. 直流稳压电源中的滤波电路属于 () 滤波电路。

- A. 开方运算电路
B. 乘方运算电路
C. 积分运算电路
D. 微分运算电路

9. 欲将方波电压转换成三角波电压, 应选用 ()。

A. 采用直接耦合
B. 外界干扰源
C. 电压放大倍数太大
D. 由温度变化而引起晶体管参数的变化

8. 直接耦合放大电路产生零点漂移的主要原因是 ()。

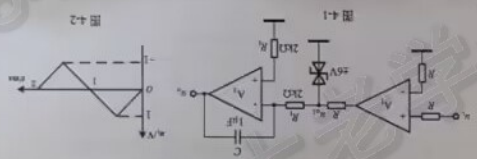


图 4-1

(1) A_1 和 A_2 分别工作于线性区还是非线性区?

(2) 以 A_1 和 A_2 为核心各组成电路的名称是什么?

(3) 写出输出 u_o 和 u_i 的表达式并分别画出波形, 其中 $u_c(0) = 0V$.

4-2 所示的三角波。

理想运放, 其最大输出电压幅值为 $\pm 14V$, 输入信号为如图

四、(本题满分 12 分) 电路如图 4-1 所示, 设 A_1 和 A_2 均为

得分	
阅卷人	